

# 数字电路与逻辑设计

## 课程设计报告

报 告 人：\_\_\_\_\_吕鹏泽\_\_\_\_\_

实验指导教师：\_\_\_\_\_赵贻竹\_\_\_\_\_

报告批阅教师：\_\_\_\_\_赵贻竹\_\_\_\_\_

计算机科学与技术学院

2018 年 9 月 10 日

# 华中科技大学课程设计报告

## 评 分 表

评 分 项		分 数	备 注	合 计
实 验	设计过程（结构、状态机/ 流程图）			
	仿真			
	下板验证结果（Bug）			
	考勤			
	附加（亮点）功能			
	名次			
设 计 报 告	设计思路（含系统结构框图）			
	实现代码			
	仿真过程			
	主要问题及解决方法			
	功能测试			
	总结与心得			
	格式			
	参考文献			
	工作表			
合 计				
教 师 签 名				

# 华中科技大学课程设计报告

## 数字逻辑课程设计学生工作表

班 级	姓 名	学 号	验收时间（教师填写）
CS1601	吕鹏泽	U201614532	
（学生填写）		课设进度记录（学生填写）	
<div style="margin-bottom: 10px;">（1）主要工作的描述</div> <div style="margin-bottom: 10px;">（2）难点、亮点</div>		日期	进度
		9月3日	确定选题，拟定设计思路 and 状态图
		9月4日	确定设计思路，作出状态图 and 模块图
		9月5日	重新设计状态机，完成设计思路
		9月6日	完成设计思路，显示模块、状态机模块代码
		9月7日	完成自动销售机的大体框架
		9月8日	完善自动销售机的细节处理
		9月9日	撰写自动销售机报告
		实验平台故障记录（学生填写，请注明实验平台的编号）	
		实验编号 022，未遇到实验故障	

# 华中科技大学课程设计报告

---

## 重要说明

- 1、 时间安排：课内 2 周。
- 2、 验收准备：
  - 1) 完成本表学生应该填写部分；
  - 2) 每位学生必须都能以独自完成的方式应对任何形式的验收；
  - 3) 完成课程设计报告书（格式参见模板）；
  - 4) 将源程序和报告的电子文档交班长。
- 3、 检查过程：
  - 1) 提交验收准备材料，请求老师验收，之后按验收老师的要求做；
  - 2) 在开发平台上根据验收老师的要求进行演示；
  - 3) 检查过程中独立回答老师提出的相关问题；
  - 4) 验收老师有权根据具体情况调整验收的内容与方式；
  - 5) 验收完成后关闭电源，整理好设备。
- 4、 评分标准：
  - 1) 在完成控制器基本要求外，有亮点为加分项；
  - 2) 在规定时间内完成控制器基本要求；
  - 3) 在规定时间内完成控制器部分基本要求；
  - 4) 检查时间。
- 5、 课程设计判定为不合格的一些情形：（本人已阅读此条款 1-5 项：签名吕鹏泽）
  - 1) 请人代做或冒名顶替者；
  - 2) 替人做且不听劝告者；
  - 3) 课程设计报告内容抄袭或雷同者；
  - 4) 课程设计报告内容与实际实验内容不一致者；
  - 5) 课程设计代码抄袭者。

# 华中科技大学课程设计报告

---

## 目 录

1	综合实验设计概述.....	1
1.1	实验目的.....	1
1.2	实验要求.....	1
1.3	实验任务.....	1
1.4	实验环境.....	2
2	自动销售机控制器设计方案.....	3
2.1	内容.....	3
2.2	设计思路.....	4
2.2.1	top 模块设计.....	7
2.2.2	FSM 模块设计.....	7
2.2.3	display 模块设计.....	9
2.2.4	cur_money 模块设计.....	9
2.2.5	led_inc 模块设计.....	10
2.3	代码实现.....	10
2.4	仿真过程.....	17
2.5	主要问题及解决方法.....	22
2.6	功能测试.....	24
3	总结与心得.....	29
3.1	课设总结.....	29
3.2	课设心得.....	29

# 华中科技大学课程设计报告

---

4 参考文献.....	31
-------------	----

## 1 综合实验设计概述

### 1.1 实验目的

- (1) 掌握 Vivado 软件的使用方法;
- (2) 熟悉 FPGA 器件的使用方法;
- (3) 用 Verilog HDL 进行较复杂逻辑电路的设计和调试;
- (4) 学习数字系统的设计方法;
- (5) 通过规范化的实验报告, 培养学生良好的文档习惯以及撰写规范文档的能力。

### 1.2 实验要求

- (1) 能够全面地应用课程中所学的基本理论和基本方法, 完成从设计逻辑电路到设计简单数字系统的过渡;
- (2) 能力独立思考、独立查阅资料, 独立设计规定的系统;
- (3) 能够独立地完成实施过程, 包括电路设计、调试、排除故障、仿真和下载验证。

### 1.3 实验任务

本次课程设计每人要完成一个设计任务, 具体参见数字逻辑课程综合实验设计题目。

- (1) 制定出详细设计方案, 认真记载毕业设计工作日记;
- (2) 通过 Verilog HDL 完成规定的设计任务, 采取模块化、层次化的设计方法设计电路, 然后进行编译和仿真, 认真记录实施过程中遇到的各自故障以及解决方法, 保证设计的正确性;
- (3) 生成 bit 文件, 下载到开发板上, 通过实际线路进行验证设计的正确性;
- (4) 撰写设计报告, 并对存在的问题进行分析、提出改进意见。

# 华中科技大学课程设计报告

## 1.4 实验环境

开发环境为 Vivado 2015.2 软件和开发板 NEXYS 4（芯片为 XC7A100TCSG324-1，封装为 CSG3242）。Vivado 2015.2 是使用 Xilinx FPGA 必备的设计工具。它可以完成 FPGA 开发的全部流程，包括设计输入、仿真、综合、布局布线、生成 bit 文件、配置以及在线调试等功能。

Nexys4 开发板简介：参见图 1-1 所示，它是一款简单易用的数字电路开发平台，可以支持在课堂环境中来设计一些行业应用。大规模、高容量的 FPGA，海量的外部存储，各种 USB、以太网、以及其它接口、这些让 Nexys4-DDR 能够满足从入门级组合逻辑电路到强大的嵌入式系统的设计。同时，板上集成的加速度、温度传感器，MEMs 数字麦克风，扬声器放大器以及大量的 I/O 设备，让 Vexys4-DDR 不需要增添额外组件而用于各种各样的设计。

注意：开发板提供的时钟信号频率为 100Mhz，对应的引脚封装编号为“E3”。

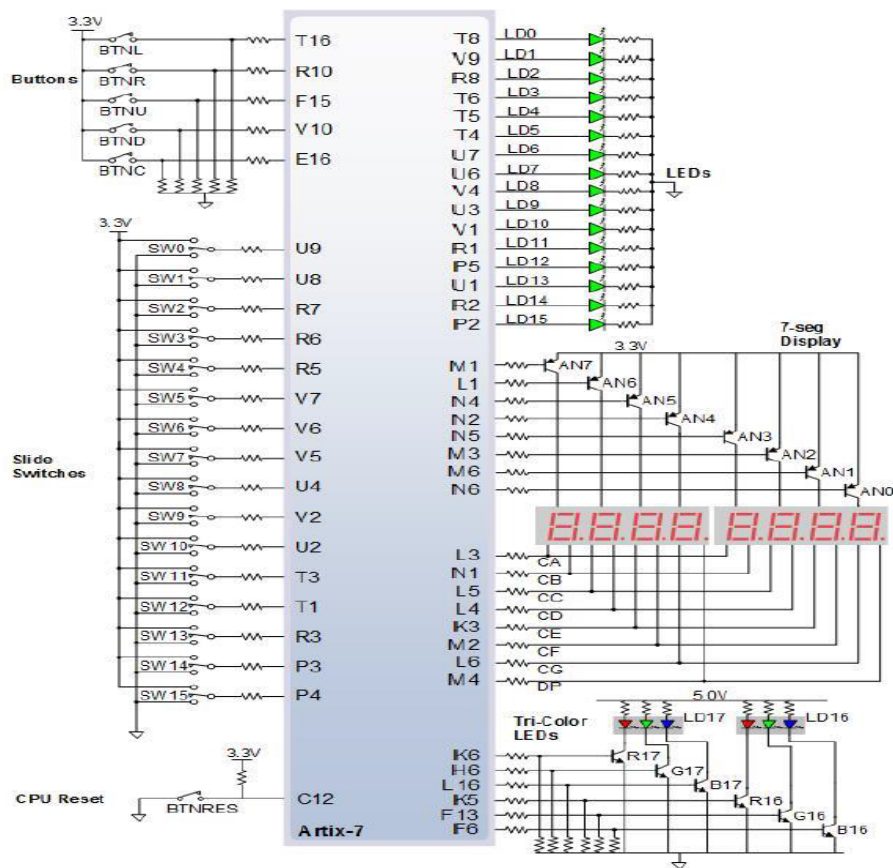


图 1-1 Nexys4 通用 I/O 设备



## 2 自动销售机控制器设计方案

### 2.1 内容

#### (1) 基本内容

(A) 设计并利用 Nexys4 开发板实现自动销售机控制器，它具有下述功能：

a. 电源开关同时作为电路总清零信号（Reset），当 Reset = Off 不工作、为 On 时电路进入初始状态，且电源指示灯亮（又称售卖机运行指示灯），销售机处于售卖状态同时显示“Hello”；

b. 自动销售机销售两类商品，一类售价 2.5 元，另一类售价 5 元，该贩卖机只能辨识 1 元，10 元两种人民币；

c. 当投入 1 元时，机器会进入余额不足的状态，直到投入的金额大于 2.5 元为止。如果一次投入 10 元，则可以选择所有的产品，否则就只能选择 2.5 元的产品

d. “选择”完成后，售卖机卖出商品并且找回剩余的零钱，随后，机器又将返回售卖状态同时显示“Hello”。

(B) 根据功能描述画出系统结构框图

 


图 2-1 自动投币售卖机控制器框图

#### (2) 扩展功能

# 华中科技大学课程设计报告

---

a. 购买完商品后如果余额不为 0，用户可继续投币并继续购买。如果余额为 0，售货机则回到 hello 状态。

b. 当余额小于购买商品价格时，售货机余额不足指示灯会亮 2s，数码管会显示 nob (no\_buy)

c. 当余额大于 63 元时，此时售货机不再接受投币，若用户继续投币，禁止投币指示灯会亮 2s，数码管会显示 nop(no\_pay)，余额不再增加。

## 2.2 设计思路

### (1) 自动销售机模块图

自动销售机的模块图如图 2-2 所示，各个模块的作用如下：

a. 自动销售机要有一个 top 模块，负责总体信号的输入与输出以及子模块之间的信号传递

b. 系统时钟为 100MHz，divider 模块负责分频提供给子模块

c. FSM 为负责状态转移的状态机模块

d. cur\_money 模块负责当前余额，当有有效投币信号时，余额增加，当有有效支付信号时，余额减少。

e. led\_inc 模块负责输出指定时间的电平信号，当输入信号出现上升沿时，输出信号就会输出指定时间的电平，用于控制取货和找零指示灯的亮。

f. fangdou 模块消除按键的抖动现象

g. display 模块负责数码管的显示内容

h. pattern 模块将输入的 8421 码转换为对应数码管数字的编码

# 华中科技大学 课程设计报告

---

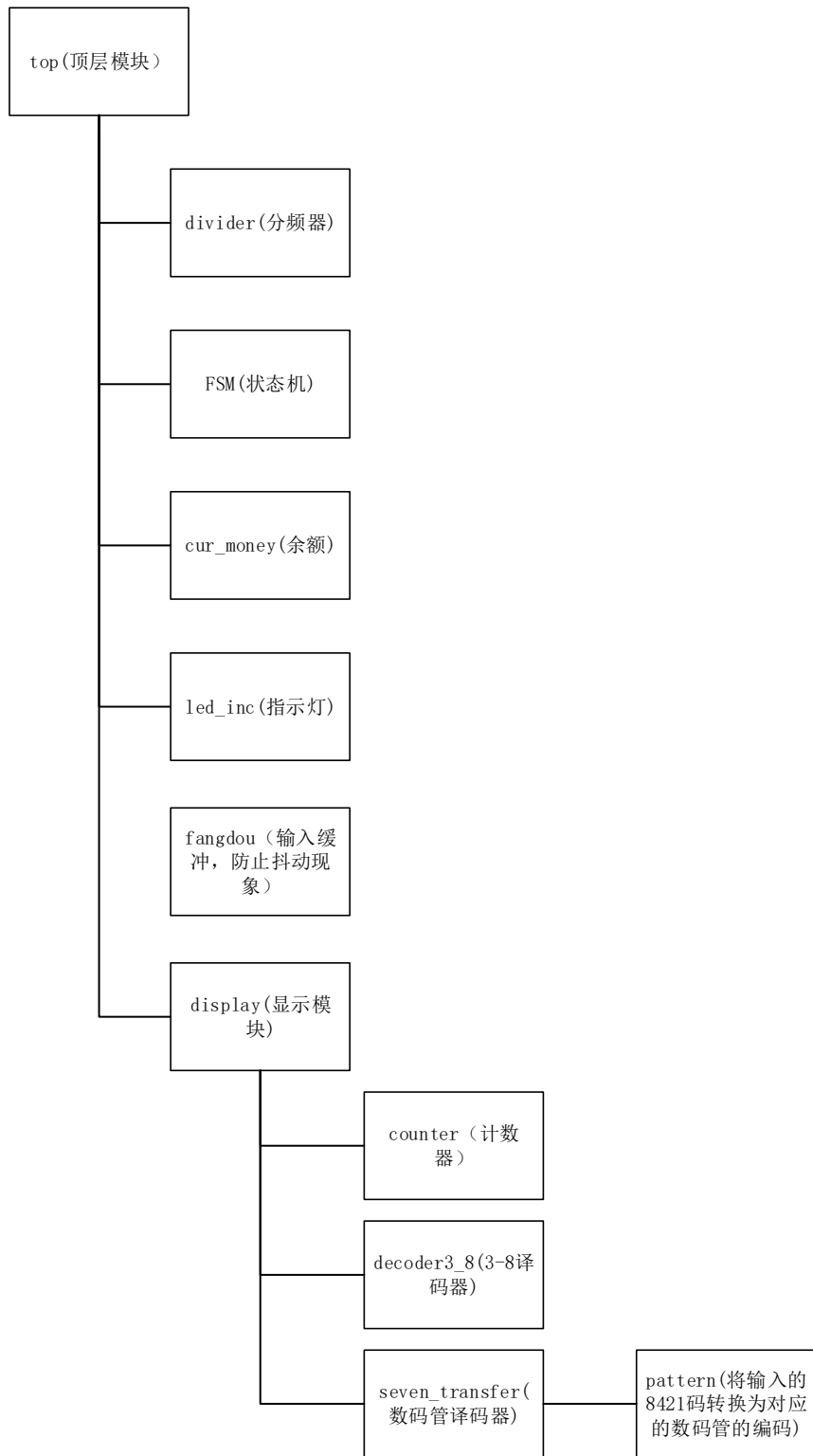


图 2-2 自动销售机控制器的模块图

# 华中科技大学课程设计报告

(2) 自动销售机流程图

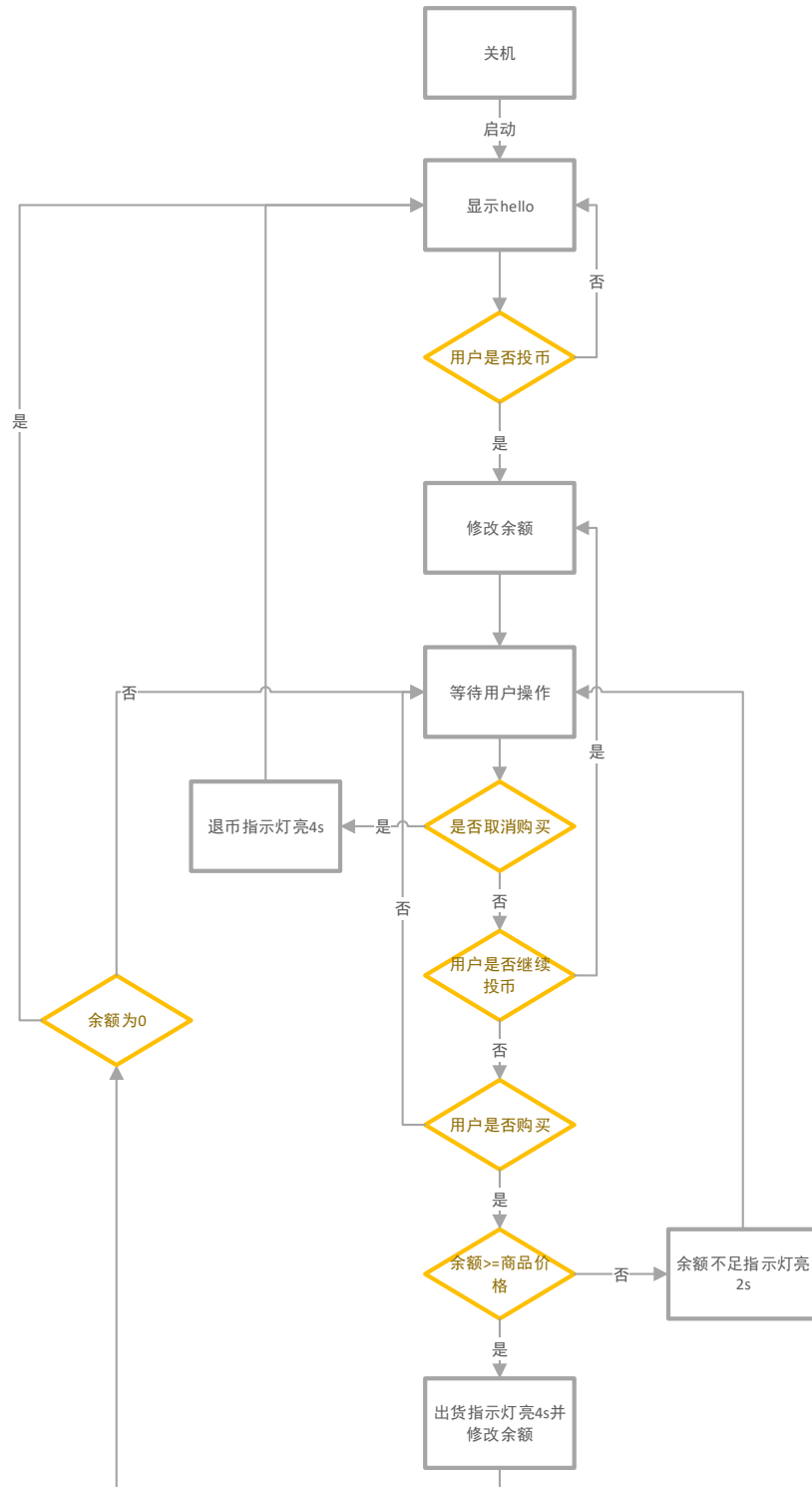


图 2-3 自动销售机销售流程图

# 华中科技大学课程设计报告

---

- a.检测到用户投币后销售机即被占用，此时用户可选择继续投币、购买商品、退币取消购买。
- b.若用户选择继续投币，销售机中的余额会增加。
- c.若用户选择购买商品，若余额大于商品价格，取货指示灯亮 4s，等待用户下一步操作。若余额小于商品价格，余额不足指示灯亮 2s，提示用户余额不足，等待用户下一步操作。
- d.若用户选择退币取消购买，退币指示灯亮 4s，状态机回到 hello 状态，数码管显示 hello，等待下一位用户的操作。

## 2.2.1 top 模块设计

- 1)实现输入与输出信号的交互
- 2)实现子模块之间的信号传递
- 3)将币值转为二进制数传递给子模块

## 2.2.2 FSM 模块设计

(1) 状态机信号说明：

输入信号：

- a. 系统时钟（clk）作为系统的同步信号；
- b. rst 系统重置信号
- c. cancel\_sig:用户取消购买信号
- d. pay\_sig:用户投币信号
- e. coin\_type:用户投币类型
- f. cur\_val:当前余额

输出信号：

- g. hold\_led: 占用指示灯
- h. charge\_sig:找零信号

# 华中科技大学课程设计报告

i. hello\_sig: 状态机位于 hello 状态时 hello\_sig=1, 否则为 0, 控制数码管的显示内容

j. can\_buy: 标识用户当前可购买的商品

(2) 自动投币售卖机的状态确定:

共 5 种状态:

HELLO 状态 余额不足状态 可购买 2.5 元商品状态 可购买 5 元商品状态 找零状态

(3) 自动投币售卖机的状态转移图, 参见图 2-4 所示;

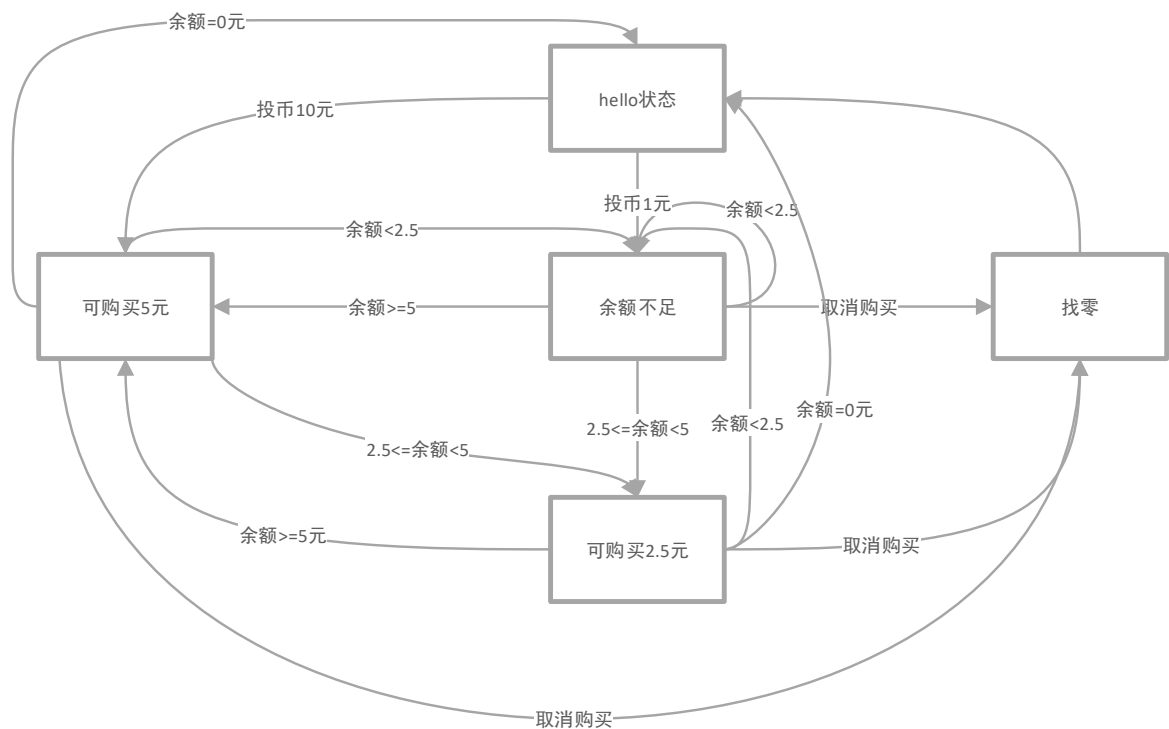


图 2-4 自动售卖机状态转移图

(4) 自动售卖机状态说明:

a. hello 状态, 当收到投币信号时进行状态转移

```
hold_led=0;
```

```
charge_sig=0;
```

```
hello_sig=1;
```

```
can_buy=2'b00;
```

# 华中科技大学课程设计报告

---

b. 余额不足状态，当余额发生变化时进行状态转移

```
hold_led=1;
```

```
can_buy=2'b00;
```

```
hello_sig=0;
```

c. 可购买 2.5 元商品状态，当余额发生变化时进行状态转移

```
hold_led=1;
```

```
can_buy=2'b01
```

```
hello_sig=0;
```

d. 可购买 5 元商品状态，当余额发生变化时进行状态转移

```
hold_led=1;
```

```
can_buy=2'b10;
```

```
hello_sig=0;
```

e. 找零状态，当进入找零状态后状态转移到 hello 状态

```
charge_sig=1;
```

```
hello_sig=0;
```

## 2.2.3 display 模块设计

(1) 使用计数器控制数码管的刷新(数码管一次亮一个并显示内容，然后切换到下一个数码管并显示下一个内容，当频率足够高时轮流点亮数码管人眼会认为它们是一起亮的)

(2) 使用 7 段译码器根据 hello\_sig，计数器的值选择数码管亮的内容

(3) 使用 3-8 译码器将计数器的值对应点亮的数码管

## 2.2.4 cur\_money 模块设计

cur\_money 包含两个 reg 类型的寄存器，分别记录投币总值和购买总值，当收到 clear 信号（即

# 华中科技大学课程设计报告

找零信号)和 `rst` 信号(系统重启信号)时清空为 0, 一个线网类型 `cur_val`, 其值等于投币总值减去购买总值。当收到投币信号时, 投币总值加上投币额。当收到购买信号时, 如果余额大于饮料价格, 购买总值加上饮料价格, 否则保持不变。

## 2.2.5 led\_inc 模块设计

`led_inc` 输入为 `sig` 信号和频率为 1Hz 的时钟, 当 `sig` 信号出现上升沿时, 计时器重置为 0, 在 `clk` 信号的作用下进行累加, 然后计时器数值大于 N 后停止累加, 将计时器数值  $\leq N$  的真值作为结果输出即可实现指定时间的电平信号。

## 2.3 代码实现

顶层模块首先要设计系统的原理图, 然后用 Verilog HDL 实现它, 底层各模块均采用 Verilog HDL 语言设计。

自动销售机顶层原理图, 参见图 2-5、图 2-6 和图 2-7 所示。

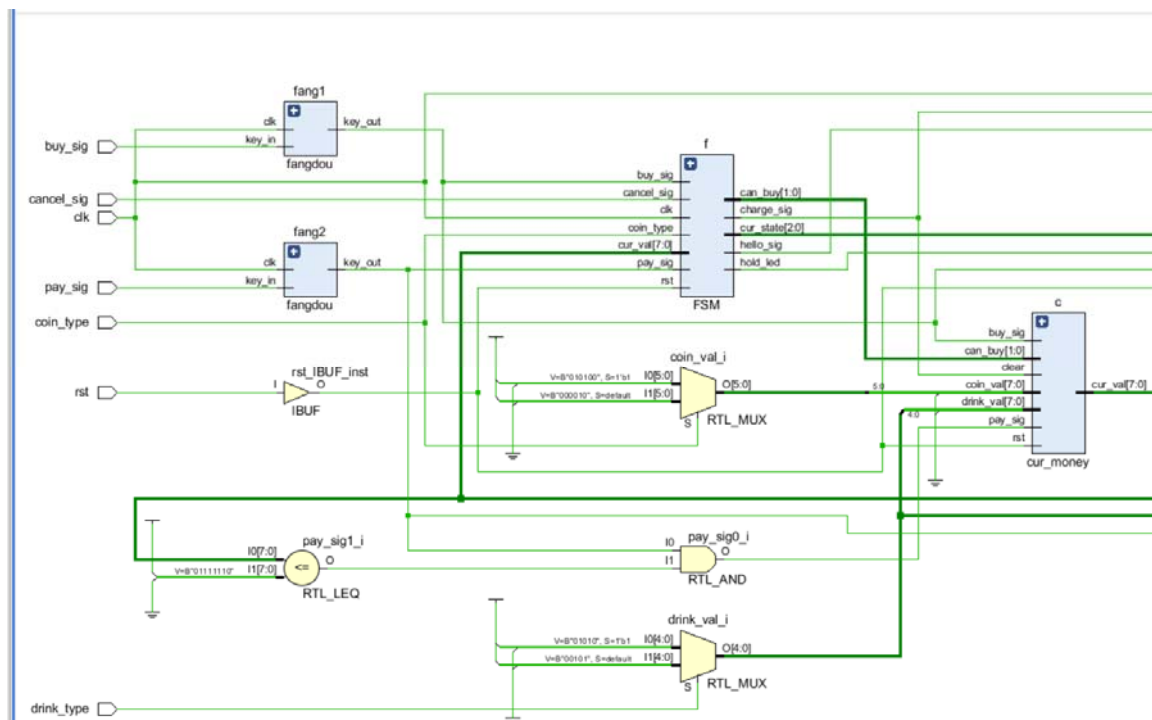


图 2-5 自动售卖机局部放大图 a



# 华中科技大学课程设计报告

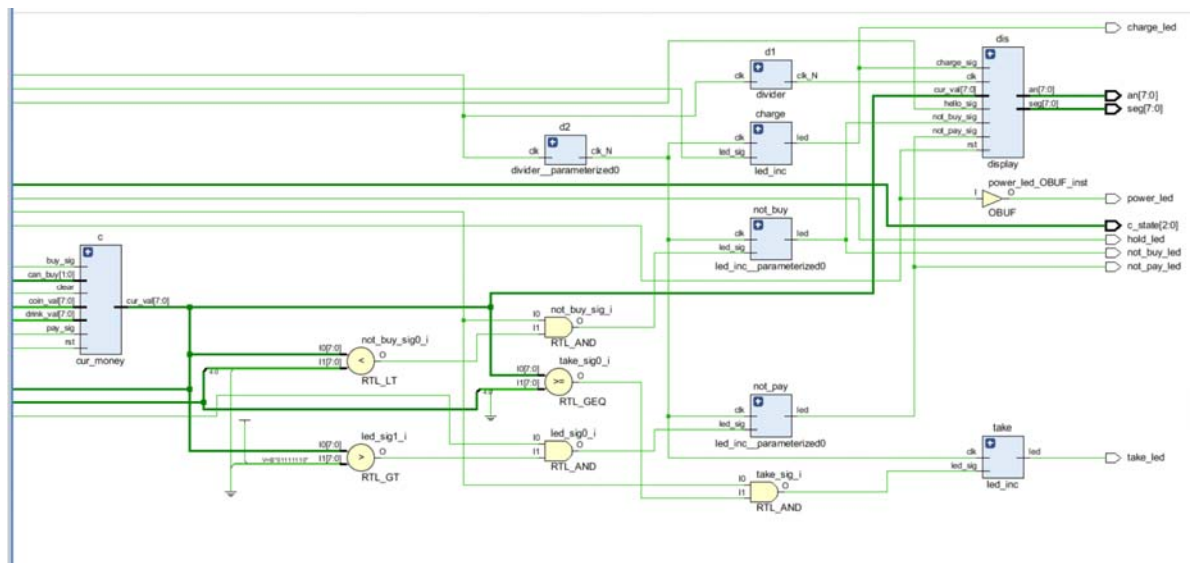


图 2-6 自动售卖机局部放大图 b

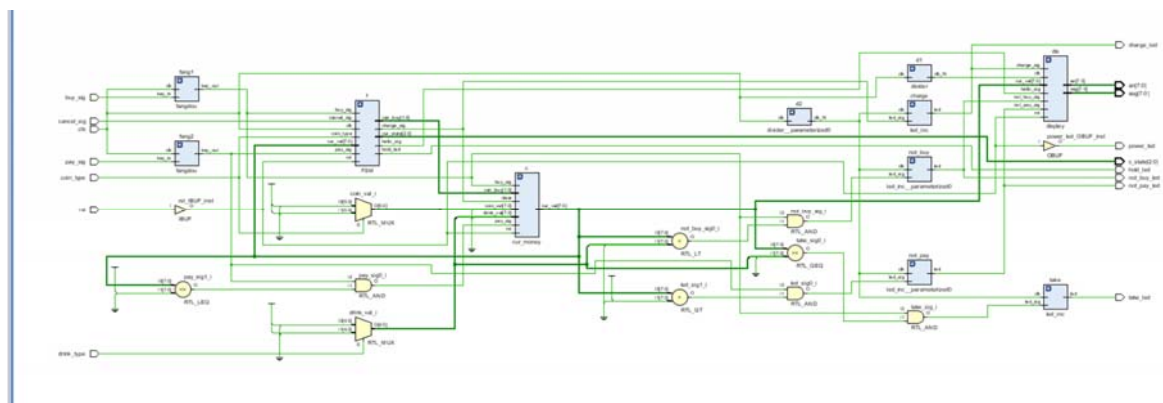


图 2-7 自动售卖机顶层原理图

## (1) top 顶层模块

### 程序 2-1: top 顶层模块 Verilog 代码

```
`timescale 1ns / 1ps

module
top(clk,rst,buy_sig,pay_sig,coin_type,drink_type,cancel_sig,power_led,hold_led,take_led,charge_led,an,
seg,c_state,not_buy_led,not_pay_led);

input clk,rst,buy_sig,pay_sig,coin_type,drink_type,cancel_sig;//时钟，重置，购买信号，支付信
```

# 华中科技大学课程设计报告

---

---

号, 投币类型, 饮料类型, 取消信号

output power\_led,hold\_led,take\_led,charge\_led;//电源灯, 占用灯, 取货灯, 退币灯

output [7:0]an,seg;//数码管相关

output not\_buy\_led,not\_pay\_led;

output [2:0]c\_state;//现态

wire not\_buy\_dis,not\_pay\_dis;//持续 2s 的余额不足信号和禁止投币信号, 用于数码管显示 nob  
(not buy) 和 nop (not pay)

assign not\_buy\_dis=not\_buy\_led;//余额不足指示灯, 在余额不足时进行购买会亮 2s

assign not\_pay\_dis=not\_pay\_led;//投币阈值指示灯, 当余额大于 63 元时进行投币会亮 2s, 同  
时余额不会增加

wire [7:0] drink\_val,coin\_val;//饮料价格, 投币值

assign drink\_val=drink\_type?8'b00001010:8'b00000101;//drink\_type=0,drink\_val=2.5  
元,drink\_type=1,drink\_val=5 元

assign coin\_val=coin\_type?8'b00010100:8'b00000010;//coin\_type=1,coin\_val=10  
元,coin\_type=0,coin\_val=1 元

assign power\_led=rst;//rst=1, 电源灯亮, 否则电源灯灭

wire buy\_sig\_f;

wire pay\_sig\_f;

fangdou fang1(clk,buy\_sig,buy\_sig\_f);//购买按键的防抖动

fangdou fang2(clk,pay\_sig,pay\_sig\_f);//投币按键的防抖动

wire hello\_sig;//hello\_sig=1,输出 hello, 否则输出余额

wire [7:0] cur\_val;//当前余额

wire charge\_sig;

wire [1:0] can\_buy;//可购买信号

FSM

---

---

# 华中科技大学课程设计报告

---

---

```
f(clk,rst,cancel_sig,pay_sig_f,buy_sig_f,coin_type,cur_val,hold_led,charge_sig,hello_sig,can_buy,c_stat
e);

    cur_money

c(rst,charge_sig,pay_sig_f&cur_val<=8'b01111110,buy_sig_f,coin_val,drink_val,can_buy,cur_val);


wire clk_dis;//数码管显示的刷新时钟
divider #(50000)d1(clk,clk_dis);
display dis(rst,clk_dis,hello_sig,charge_led,not_buy_dis,not_pay_dis,cur_val,an,seg);


wire take_sig;
assign take_sig=buy_sig_f&cur_val>=drink_val;//当收到购买信号并且余额大于饮料价格时可
以取饮料

wire not_buy_sig;
assign not_buy_sig=buy_sig_f&cur_val<drink_val;

wire clk_led;
divider #(100_000_000)d2(clk,clk_led);//clk_led 频率为 1Hz，控制灯亮
led_inc take(clk_led,take_sig,take_led);//取饮料灯
led_inc charge(clk_led,charge_sig,charge_led);//找零灯
led_inc #(2)not_pay(clk_led,pay_sig_f&&cur_val>8'b01111110,not_pay_led);
led_inc #(2)not_buy(clk_led,not_buy_sig,not_buy_led);//余额不足指示灯
endmodule
```

---

---

## (2) cur\_money 底层模块 Verilog 代码

---

### 程序 2-2: cur\_money 底层模块 Verilog 代码

---

```
`timescale 1ns / 1ps

module cur_money(rst,clear,pay_sig,buy_sig,coin_val,drink_val,can_buy,cur_val);

input pay_sig,buy_sig,rst,clear;
```

---

---

# 华中科技大学课程设计报告

---

---

```
input [1:0] can_buy;
input [7:0] coin_val,drink_val;
output [7:0] cur_val;
reg [15:0] all_val,buy_val;//总投币值，总购买值
wire[15:0] sub_val;
assign sub_val=all_val-buy_val;
assign cur_val=sub_val[7:0];
initial begin
all_val=0;buy_val=0;
end
always @(negedge pay_sig,posedge clear,negedge rst) begin
    if(!rst||clear) all_val=0;//清空信号
    else all_val=all_val+{8'b00000000,coin_val};//付款信号
end
always @(negedge buy_sig,posedge clear,negedge rst) begin
    if(!rst||clear) buy_val=0;//清空信号
    else begin//购买信号
        if(can_buy==2'b10)//可购买 5 元饮料
            buy_val=buy_val+{8'b00000000,drink_val};
        else if(can_buy==2'b01&&drink_val==8'b00000101)//可购买 2.5 元饮料
            buy_val=buy_val+16'b00000000000000101;
        else buy_val=buy_val;
    end
end
end
endmodule
```

---

## (3) seven\_transfer 底层模块 Verilog 代码

---

### 程序 2-3: seven\_transfer 底层模块 Verilog 代码

---

```
`timescale 1ns / 1ps
```

---

---

# 华中科技大学课程设计报告

---

---

```
module seven_transfer(hello_sig,charge_sig,not_buy_sig,not_pay_sig,cur_val,num,out);
input hello_sig,charge_sig,not_buy_sig,not_pay_sig;
input [7:0] cur_val;
input [2:0] num;
output reg [7:0] out;
wire[3:0] one,ten;//个位，十位
assign one=cur_val[7:1]%10;
assign ten=cur_val[7:1]/10;
wire[7:0] pat_one,pat_ten;
pattern p1(one,pat_one);//余额的个位对应的数码管编码
pattern p2(ten,pat_ten);//余额的十位对应的数码管编码
always @(hello_sig,cur_val,num,pat_one,pat_ten) begin
    if(hello_sig==1) begin
        if(charge_sig==1) begin
            case(num)
                3'b000:out=8'b11000000;//0
                3'b001:out=8'b01000000;//0
                3'b010:out=8'b11000000;//0
                default:out=8'b11111111;
            endcase
        end
    end
    else begin
        case(num)
            3'b000:out=8'b11000000;//O
            3'b001:out=8'b11000111;//L
            3'b010:out=8'b11000111;//L
            3'b011:out=8'b10000110;//E
            3'b100:out=8'b10001001;//H
            default:out=8'b11111111;//不显示
        endcase
    end
end
```

---

---

# 华中科技大学课程设计报告

---

---

```
        endcase
    end
end
else begin//hello_sig==0
    if(not_buy_sig==1) begin
        case(num)
            3'b000:out=8'b10000011;//b
            3'b001:out=8'b11000000;//o
            3'b010:out=8'b11001000;//n
            default:out=8'b11111111;
        endcase
    end
    else if(not_pay_sig==1) begin
        case(num)
            3'b000:out=8'b10001100;//p
            3'b001:out=8'b11000000;//o
            3'b010:out=8'b11001000;//n
            default:out=8'b11111111;
        endcase
    end

    else begin
        case(num)
            3'b000:out=cur_val[0]?8'b10010010:8'b11000000;//有小数位输出 5，无小数位输
出 0
            3'b001:out=pat_one;//out=个位
            3'b010:out={1'b1,pat_ten[6:0]};//out=十位并去除小数点
            default:out=8'b11111111;
        endcase
    end
end
end
```

---

---

# 华中科技大学课程设计报告

---

---

```
        end
    end
end
endmodule
```

---

## 2.4 仿真过程

为了验证设计的正确性，对 top 顶层模块、cur\_money 底层模块，dis 底层模块进行了仿真，具体过程如下：

### (1) 顶层模块仿真

目的：验证系统的基本功能，包括投币、购买商品、退币、数码管显示、指示灯部分。

输入：共 7 个，分别为：clk(时钟),rst(重置),buy\_sig(购买信号),pay\_sig(投币信号),coin\_type(投币类型),drink\_type(购买商品类型),cancel\_sig(取消信号)

输出：共 9 个，分别为：power\_led(电源指示灯),hold\_led(占用指示灯),take\_led(取货之指示灯),charge\_led(找零指示灯),an(数码管选择),seg(数码显示管),c\_state(售货机当前状态),not\_buy\_led(余额不足指示灯),not\_pay\_led(禁止投币指示灯)

注：为了仿真便于观察，子模块使用的时钟不再分频，与主模块时钟相同。

---

### 程序 2-4：顶层模块仿真文件

---

```
`timescale 1ns / 1ps

module top_test();

    reg clk,rst,buy_sig,pay_sig,coin_type,drink_type,cancel_sig;

    wire power_led,hold_led,take_led,charge_led;

    wire [7:0]an,seg;

    wire [2:0]c_state;

    wire not_buy_led,not_pay_led;

    top

    t(clk,rst,buy_sig,pay_sig,coin_type,drink_type,cancel_sig,power_led,hold_led,take_led,charge_led,an,se
```

---

# 华中科技大学课程设计报告

---

---

```
g,c_state,not_buy_led,not_pay_led);

initial begin

    clk<=0;

    rst<=1;

    buy_sig<=0;

    pay_sig<=0;

    coin_type<=0;

    drink_type<=0;

    cancel_sig<=0;

    #5 rst=0;

    #5 rst=1;

    coin_type=0;drink_type=0;

    #50 pay_sig=1;#5 pay_sig=0;//投币 1 元*3 次

    #5 pay_sig=1;#5 pay_sig=0;

    #5 pay_sig=1;#5 pay_sig=0;

    #10coin_type=1;

    #10 pay_sig=1;#5 pay_sig=0;//投币 10 元

    //此时余额 23 元

    #5 buy_sig=1;#5 buy_sig=0;//购买 2.5 元商品

    #10drink_type=1;

    #20 buy_sig=1;#5 buy_sig=0;//购买 5 元商品

    #20 buy_sig=1;#5 buy_sig=0;

    #20 buy_sig=1;#5 buy_sig=0;//此时余额不足

    #20 cancel_sig=1;//退币

    #5 cancel_sig=0;

    #50 pay_sig=1;#5 pay_sig=0;//重启系统

    #10 rst=0;
```

---

---



# 华中科技大学课程设计报告

```
#10 rst=1;

end

always begin

    #1.3 clk=!clk;

end

endmodule
```

主模块仿真图如图 2-8、图 2-9、图 2-10 所示。



图 2-8 top 主模块仿真测试图

 


图 2-9 top 主模块仿真测试图

# 华中科技大学课程设计报告

 


图 2-10 top 主模块仿真测试图

仿真结果说明:

A. 如图 2-8 所示,首先观察 hello 状态下的数码管显示(40ns-56ns),预期 seg 的内容为 HELLO 的数码管编码,电源指示灯亮,占用指示灯灭,仿真结果发现对应 HELLO 的数码管编码,符合预期

B. 如图 2-9 所示,在 hello 状态下投币 3 个 1 元(60ns-84ns),1 个 10 元(104ns-108ns),预期结果状态机在在投币 1 元后进入 001 状态且占用指示灯亮,在投币 3 元后进入 010 状态,在投币 10 元后进入 011 状态。观察仿真图像,可知状态机的状态正确改变,以及在第一次投币后占用指示灯亮,与预期结果符合。

C. 如图 2-9,购买一件 2.5 元商品(112ns-128ns),3 件 5 元商品(140ns-210ns),预期结果在前 3 件商品购买后出货指示灯亮,在购买第四件商品时余额不足,由仿真图像观察到出货指示灯亮 3 次(114ns-128ns, 148ns-162ns, 174ns-188ns),最后一次购买时余额不足导致余额不足指示灯亮,出货指示灯灭(200ns-208ns)。

D. 如图 2-10,如图中 a 部分,执行退币操作后预期占用指示灯灭,退币指示灯亮,状态机回到 hello 状态,观察仿真结果,与预期符合。如图中 b 部分,预期在 rst 信号的下降沿自动售货机回到初始状态,仿真图像符合预期。

## (2) cur\_money 底层模块仿真

# 华中科技大学课程设计报告

---

目的：验证在有投币信号、购买信号、清空信号钱币系统的变化。

输入：rst（重置信号），clear（清空信号），pay\_sig（投币信号），buy\_sig（购买信号），  
coin\_val（投币类型），drink\_val（商品类型），can\_buy（可购买的商品类型）

输出：cur\_val（当前余额）

---

## 程序 2-5：cur\_money 底层模块仿真文件

---

```
`timescale 1ns / 1ps

module cur_money_test();

reg rst,clear,pay_sig,buy_sig;

reg [1:0]can_buy;

reg [7:0]drink_val,coin_val;

wire [7:0] cur_val;

cur_money test(rst,clear,pay_sig,buy_sig,coin_val,drink_val,can_buy,cur_val);

initial begin

rst=1;

pay_sig=0;buy_sig=0;coin_val=0;drink_val=8'b00000101;clear=0;can_buy=00;

#5 rst=0;//重置系统

#5 rst=1;

#5 coin_val=8'b00000010;

#5 pay_sig=1;#5 pay_sig=0;//投币 1 元

#5 pay_sig=1;#5 pay_sig=0;//投币 1 元

#5 pay_sig=1;#5 pay_sig=0;//投币 1 元

#5 coin_val=8'b00010100;#5 pay_sig=1;#5 pay_sig=0;//投币 10 元

#5 pay_sig=1;#5 pay_sig=0;//投币 10 元

#20 can_buy=2'b10;//可购买 5 元商品

#5 buy_sig=1;#5 buy_sig=0;//购买 2.5 元饮料

#5 drink_val=8'b00001010;#5 buy_sig=1;#5 buy_sig=0;//购买 5 元饮料

#5 can_buy=2'b00;//不可购买商品

#5 buy_sig=1;#5 buy_sig=0;//购买 5 元饮料不成功
```

---

# 华中科技大学课程设计报告

```
#10 clear=1;#5 clear=0;//清空
```

```
end
```

```
endmodule
```

cur\_money 底层模块仿真图如图 2-11 所示。

 


图 2-11 cur\_money 底层模块仿真测试图

仿真结果说明：

A. 首先测试投币功能，如图 2-11a 部分所示，进行 3 次 1 元投币和两次 10 元投币，最终结果为 2e，即二进制数 00101110B, 将最后一位视为小数位，对应 10 进制数 23.0 元

B. 如图 2-11b 部分所示，预期结果在 can\_buy=10（可购买 5 元商品）情况下，购买一件 2.5 元商品与一件 5 元商品，余额变为 15.5 元。在 can\_buy=00(不可购买商品)情况下，购买 5 元商品余额不变化，仿真结果与预期相符。

C. 如图 2-11c 部分，预期清空信号 clear 出现上升沿时，余额清零，仿真结果与预期相符。

## 2.5 主要问题及解决方法

### (1) 故障 1

[DRC MDRV-1] Multiple Driver Nets: Net c/Q[0] has multiple drivers: c/all\_val\_reg[0]\_\_0/Q, and c/all\_val\_reg[0]/Q. (7 more like this)

图 2-12 综合报错

**问题描述：**综合报错，如图 2-12 所示

**问题分析：**同一个 reg 类型不能再两个 always 语句种被赋值

# 华中科技大学课程设计报告

解决方法：同一个 reg 只在一个 always 语句中赋值

给出修改后的实例

```
always @(negedge pay_sig,posedge clear,negedge rst) begin
    if(!rst||clear) all_val=0;//清空信号
    else all_val=all_val+{8'b00000000,coin_val};//付款信号
end
always @(negedge buy_sig,posedge clear,negedge rst) begin
    if(!rst||clear) buy_val=0;//清空信号
    else begin//购买信号
        if(can_buy==2'b10)//可购买5元饮料
            buy_val=buy_val+{8'b00000000,drink_val};
        else if(can_buy==2'b01&&drink_val==8'b00000101)//可购买
            buy_val=buy_val+16'b0000000000000101;
        else buy_val=buy_val;
    end
end
```

图 2-13 修改后实例

## (2) 故障 2

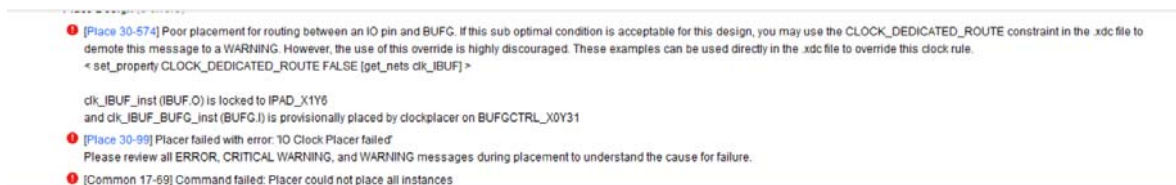


图 2-14 生成比特流报错

**问题描述：**生成比特流失败，报错提示如图 2-14 所示

**问题分析：**这个错误是由于将某一变量命名为“clk”，在 Nexys4 开发板上，“clk”为时钟信号，默认是和“E3”这个引脚连接在一起的，如果将其他引脚和“clk”相连，就会报这个错误

**解决方法：**在约束文件中增加<set\_property CLOCK\_DEDICATED\_ROUTE FALSE [get\_nets buy\_sig\_IBUF]>”

给出修改后的实例

```
set_property PACKAGE_PIN T16 [get_ports buy_sig]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports buy_sig]
set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets buy_sig_IBUF]
#PULL = 14 PULL_DOWN = 10 05 14 C-L --- = PTHH
```

# 华中科技大学课程设计报告

---

图 2-14 修改后实例

## (3) 故障 3

**问题描述：**开发板按下一次投币按键有时会增加多次余额

**问题分析：**按动按键过程中会产生抖动

**解决方法：**增加防抖动模块，使用计时器判断如果抖动时间在一定范围内，系统不认为是一个正确的按键。

## (4) 故障 4

**问题描述：**投币一次余额会增加多次

**问题分析：**投币信号为一个电平信号，在电平信号为 1 期间每经过一个时钟余额就会增加一次

**解决方法：**使用时序逻辑电路设计，使余额增加只在投币信号的边沿触发。

给出修改后的实例

```
always @(negedge pay_sig,posedge clear,negedge rst) begin
    if(!rst||clear) all_val=0;//清空信号
    else all_val=all_val+{8'b00000000,coin_val};//付款信号
end
always @(negedge buy_sig,posedge clear,negedge rst) begin
    if(!rst||clear) buy_val=0;//清空信号
    else begin//购买信号
        if(can_buy==2'b10)//可购买5元饮料
            buy_val=buy_val+{8'b00000000,drink_val};
        else if(can_buy==2'b01&&drink_val==3'b00000101)//可购买2.5元饮料
            buy_val=buy_val+16'b0000000000000101;
        else buy_val=buy_val;
    end
end
```

图 2-15 修改后实例

## 2.6 功能测试

开发板各个按键功能如图 2-16 所示：

# 华中科技大学课程设计报告

 


图 2-16 开发板按键功能

共进行了 4 项功能测试，它们分别为：投币功能测试，购买功能测试，退币功能测试，电源开关测试。

## (1) 投币功能测试

开机进入 Hello 状态，选择投币类型为 1 元，按下投币按钮，预期结果为数码管显示由 HELLO 变为 1.0，占用指示灯亮，状态机状态变为 01。测试结果如图 2-17 和图 2-18 所示。与预期结果相符。



图 2-17 初始状态



# 华中科技大学课程设计报告



图 2-18 投币 1 元

将币值设置为 10 元，按下投币按键，预期结果余额变为 11 元，状态机状态变为 11，测试结果如图 2-19 所示，与预期结果相符。



图 2-19 再投币 10 元

当当前余额大于 63 元时不再接受投币并给出提示，预期结果禁止投币指示灯亮 2s，数码管显示 nop(no pay),测试结果如图 2-20 和图 2-21 所示，与预期结果相符。



图 2-20 当前余额

 


图 2-21 禁止投币



# 华中科技大学课程设计报告

## (2) 购买功能测试

在投币 11 元的情况下，购买 2.5 元商品，预期结果余额变为 8.5 元，取饮料指示灯亮 5s，测试结果如图 2-22 所示，与预期符合。



图 2-22 购买 2.5 元商品功能测试

在余额为 3 元的情况下，购买 5 元商品，余额不足指示灯亮 2s，数码管显示 nob (no buy)，测试结果如图 2-23，图 2-24 所示，与预期符合。



图 2-23 余额不足



图 2-24 余额不足

## (3) 退币功能测试

在投币 3 元的情况下，按下取消按键，预期结果余额变为 0 元，退币指示灯亮 5s，测试结果

# 华中科技大学课程设计报告

---

如图 2-25 所示，与预期符合。



图 2-25 退币功能测试

## (4) 电源开关测试

关闭电源开关，预期结果所有指示灯和数码管灭掉，测试结果如图 2-26 所示，与预期结果符合。



图 2-26 电源开关测试

## 3 总结与心得

### 3.1 课设总结

完成了自动售货机的设计，我主要做了以下工作：

- (1) 首先设计出自动售货机的状态转移图，在状态转移图的基础上设计出 FSM 模块。
- (2) 完善自动售货机的总体设计，增加余额模块、显示模块、分频器模块的设计。
- (3) 分别对状态机模块、余额模块进行仿真测试。
- (4) 对显示模块进行下板子验证。
- (5) 各个子模块基本实现，在 top 主模块进行连接，修改错误，调试 bug，下板子验证，基本实现自动售货机主要功能。
- (6) 在测试过程中发现按键有抖动现象，增加防抖动输入缓冲模块，并增加余额不足提示、禁止投币提示等功能。
- (7) 将修改后的程序下板子验证。
- (8) 撰写课程设计报告。

### 3.2 课设心得

(1) 比写程序更重要的时程序的设计，在本次实验中，对状态机的设计、对模块的划分都必须提前设计好，而在看到题目后直接上手写程序的方法不可取，否则在写到一半发现行不通，从头开始就该就会极大增加工作量乃至要推翻重写。

(2) 模块化的优点是便于调试，在本次实验中我深有感触，每写完一个模块对齐进行调试，这样很容易就定位到错误出现在哪里，极大的提高了编程效率。

(3) 在写程序时要有良好的编程风格，比如变量的命名、always、if 语句下的缩进以及对程

# 华中科技大学课程设计报告

---

序关键处进行注释。

## 4 参考文献

### 教学参考书：

- [1]欧阳星明，于俊清. 数字逻辑. 武汉：华中科技大学出版社，2012
- [2]巴斯克（Bhasker, J）著，夏宇闻，甘伟译.北京:北京航空航天大学出版社,2008.9
- [3]CSDN 博客: <https://blog.csdn.net/wanruoqingkong/article/details/40261379>